

# 硬體設計與實驗 Lab4 Report

104021219 鄭余玄

## 1 實做過程

clock\_divider 在 lab3 實做的時候，我是使用參數化的寫法，因此能快速的產出  $\text{clk}/2^{13}$  和  $\text{clk}/2^{25}$  這兩個訊號。

debounce 電路是參考老師投影片的寫法，不過我使用更精簡的 behavioral 的描述，使用 { 和 } 就可以接合訊號了。

lab2.2 修改的地方只有 clock trigger 的方式，把原本的 negedge 改成 posedge 而已。至於 en 的開始和暫停，我是寫在 lab4 程式碼中。在 lab4 的程式碼加上一個 enable 訊號，當每次有 debounced en 訊號時，就反轉一次，就可以達到開始和暫停的效果。

在 lab4.1 中，因為只會顯示最後一個位數，所以 Seven Segment Decoder 比較特別一點，DIGIT 就只需要輸出 1110，因此整個七段顯示器電路是一個 combinational circuit。lab4.1 最後就只需要將那些電路接一接，就可以完成了。

在 lab4.2 中，Seven Segment Decoder 會需要快速切換，利用視覺暫留感覺好像同時顯示兩個位數。此外，用兩個 BCD 顯示兩位數的方法，是將第一個 cout 訊號，接到第二個的 en 訊號，因此當每次要進位時，第二個 BCD 就會數一次。

lab4.3 的 min 和 max 訊號，是使用 BCD 判斷是否是顯示 99 或是 0。而至於 BCD 計數方向是否要反向，我是利用 BCD 判斷是否是 98 或是 1。這應該是很關鍵的點，因為如果是判斷 99 或是 0 的話，會晚一個 clock，這樣輸出就不對了。


### 1.1 Block diagram

基本上照著圖想，程式幾乎不會有什麼錯。

 
## 2 學到的東西及遇到的困難

這次是第一次知道 debounce 電路怎麼寫，不過是出乎我意料之外的簡單，原來只需要取幾個樣本點，就判定現在的電壓是否是穩定的。不過我有稍微問過老師，老師是說有沒有 debounce，其實感覺不是很明顯，效果不是很顯著。


因為之前電機系室友有修邏輯設計，所以我稍微知道有 debounce 和七段顯示器的原理。這次學到最多大概就是，把那些電路寫成 verilog 程式碼吧。這次實驗也沒有遇到太大的困難。



(a)

 

(b)

 

(c)

Figure 1: Block diagrams: (a) lab4\_1 (b) lab4\_2 and (c) lab4\_3.

### 3 想對老師或助教說的話

我覺得老師可以參考我的 debounce 電路的寫法，雖然作法一樣，不過是有稍微更簡潔了一些。

老師投影片中的 DISPLAY 訊號 MSB，和 Basys3\_Master.xdc 的順序不同，因此當初在接的時候，那些數字就好像變成亂碼了。

Basys3\_Master.xdc 提供的四個七段顯示器埠口中，有一個 V7 埠，我原本還在想說那要接什麼，後來才發現原來那是中間的冒號不用接。