

硬體設計與實驗 Lab1 Report

104021219 鄭余玄

1 實做過程

lab1-1、lab1-2 和 lab1-3 基本上大同小異，只差是在描述的方式不同。雖然之前數位邏輯設計沒有教過 ALU，但是看完老師作業的敘述之後，很快就能夠上手了。我是先從 behavioral 的描述開始完成，接者再一路拆解到更細的結構，這樣即使是在寫 gate level 的描述，也不會被一堆線弄的頭昏眼花。

因為 lab1-4 aluctr 的 01、10、11 訊號都是 bitwise 運算，所以 4-bit ALU 其實就只是逐位元送到 1-bit ALU 而已。至於 00 訊號，在仔細思考後，就會發現原理就如同 ripple carry adder，而訊號 e 就等同於 carry-in，接到下一個訊號 c 的輸入就行了。


1.1 Block diagram

基本上 gate level 的描述就是圖 1(a)，而 mux 是利用助教所提供的檔案。


2 心得

這次實驗花最多時間主要是在安裝、設定和摸索 vivado。一開始因為程式安裝在 /opt/Xilinx/ 目錄下需要 root 權限，所以直接執行會一直跳 error。除了權限問題以外，x64 架構的電腦還需要執行一些 shell script 等等諸如此類有點瑣碎的設定。在經歷種種的障礙排除以後，才有辦法開始寫這次實驗的作業。

 此外，這次在跑 simulation 的時候，一開始忘了把 module 改成要測試的，因此在我故意要測試錯誤的情況時，仍然只會輸出 lab1_1 的 PASS 訊息。這次實驗整體而言，除了安裝 vivado 以外，都算是十分順利，希望以後每次實驗也能如此。



(a)

 

(b)

Figure 1: Block diagrams: (a) 1-bit ALU and (b) 4-bit ALU.